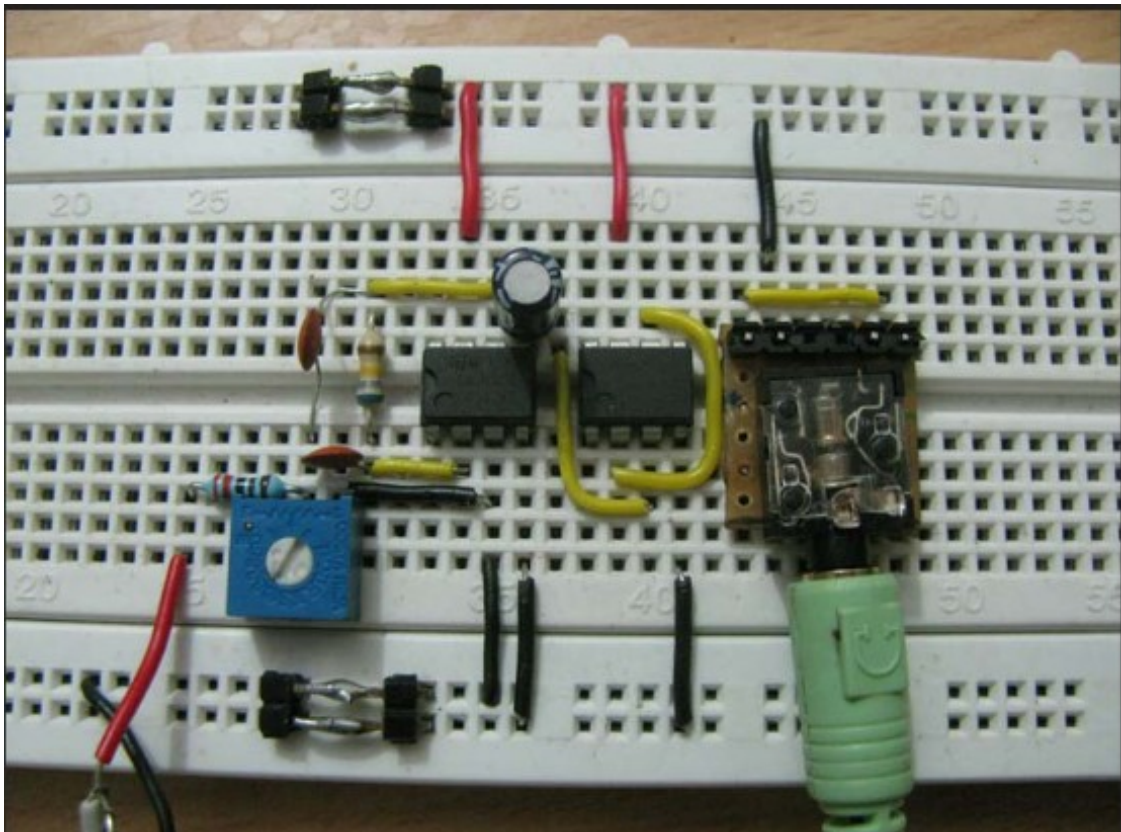


# Filtru TB Audio



Mathe Leszay  
Erik Robert



**UNIVERSITATEA  
TEHNICĂ**  
DIN CLUJ-NAPOCA

# Tema

Filtru TB Audio, format din:

1.Biquad TS (500Hz)

2.Biquad TJ (4.5KHz)

-Cebasev,riplu de 3db

-Filtru LC în scară, format dintr-un filtru

TS de ordin 2 și un filtru TJ de ordin 2,

implementat cu General Impedance Converter(GIC)

# Cuprins

I. Proprietatile Filtrului Cebasev

II. Crearea filtrului TS

II.2. Explicarea functionalitatii Condensatorului si a Bobinei

II.3. Explicarea Convertorului (GIC)

II.4. Raspunsul in frecventa

II.5. Chebisev vs Butterworth

III. Crearea filtrului TJ

III.2. Explicarea Convertorului (GIC)

III.3. Chebisev vs Butterworth

III.4. Raspunsul in frecventa

IV. Circuitul Final

V. Test cu fisier .war


# Proprietati Filtrului Cebasev

Filtrele Cebîșev au proprietatea de a minimiza eroarea dintre filtrul caracteristic ideal si cel actual cu un range inpus de acesta de frecventa(banda de trecere si banda de taiere) care cauzeaza permiterea oscilatiilor in banda de trecere.

-asta inseamna pentru filtrele Cebisev au proprietatea de a minimiza erorile cum ar fi Voff care apare intrun mod real si face ca filtrul sa se comporte mai mult ca intrun mod ideal cu un range inmpus de frecventa(banda de trecere si banda de taiere).Si acesta cauzeaza o permisie a oscilatiilor sau riplurilor in banda de trecere ca in exemplul de mai jos.Pe Butterworth putem lua ca pe un filtru normal RC ca sa vedeti ce face filtrul Chebyshev.

Pro:

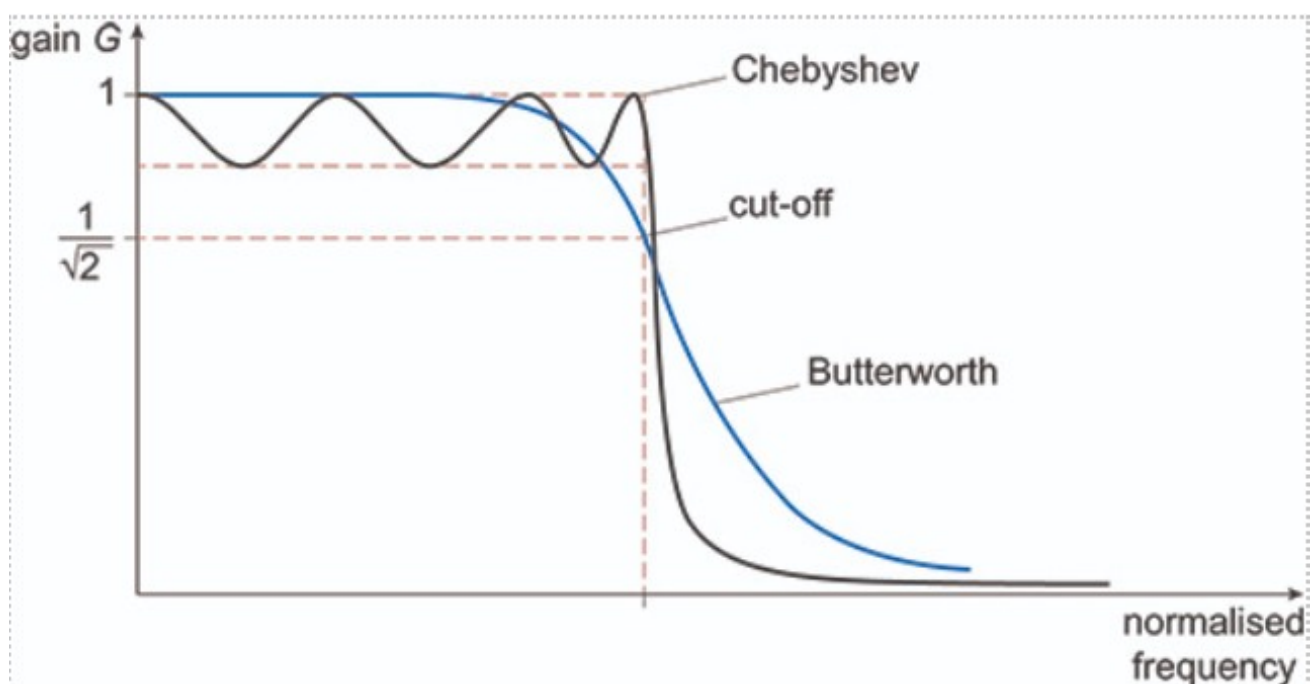-din cauza caderii mai rapide a taierii in frecventa acesta face ca zgomotul sa fie taiat semnificativ



Chebisevul foloseste niste formule polinomiale pentru a reusi asta  
Acest tip de filtru este numit dupa Pafnuty Chebyshev pentru ca caracteristicile matematicii vin de la polinomialele Chebyshev.


Tipul I se numeste Filtre Chebisev iar tipul II se numeste Filtre Chebisev inversoare.

Luat de pe Wikipedia Chebyshev\_filter

Pafnuty Chebyshev	
	
Pafnuty Lvovich Chebyshev	
<b>Born</b>	16 May 1821 <sup>[1]</sup> <a href="#">Akatovo, Kaluga Governorate, Russian Empire<sup>[1]</sup></a>
<b>Died</b>	8 December 1894 (aged 73) <sup>[1]</sup> <a href="#">St. Petersburg, Russian Empire<sup>[1][2]</sup></a>
<b>Nationality</b>	<a href="#">Russian</a>
<b>Other names</b>	Chebysheff, Chebyshov, Tschebyscheff, Tschebycheff, Tchebycheff
<b>Alma mater</b>	<a href="#">Moscow University</a>
<b>Known for</b>	Work on <a href="#">probability</a> , <a href="#">statistics</a> , <a href="#">mechanics</a> , <a href="#">analytical geometry</a> and <a href="#">number theory</a>
<b>Awards</b>	<a href="#">Demidov Prize</a> (1849)
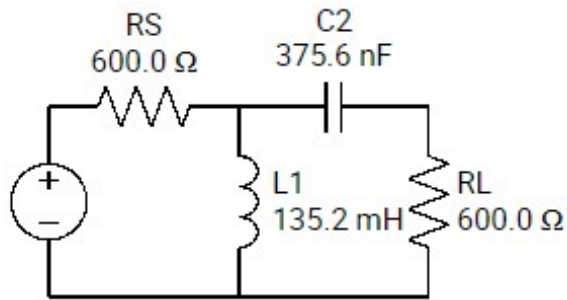
# Crearea Cicuitului TS

Filtru LC in scara, format dintr-un filtru TS de ordin 2 (500HZ)



facut cu [markimicrowave.com](http://markimicrowave.com) filter design

La o foarte inalta frecventa Condensatorul este in conducere iar Bobina in blocaj. La DC si chiar la o mica frecventa Condensatorul este in blocaj iar bobina in conducere. Manipuland valorile celor doua putem face un filtru trece sus.



Filtre LC în scară - TS-ordin 2

$$GR_3 = 500 \text{ Hz}$$

3db ripple chebyshev

$R_S = R_L = 600 \Omega$  - pentru filtre audio  
indicat  $600 \Omega$


ordin 2 - par

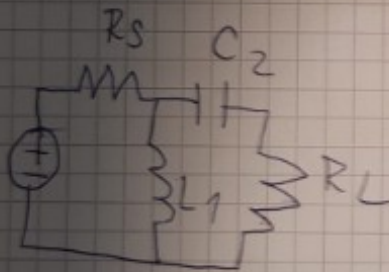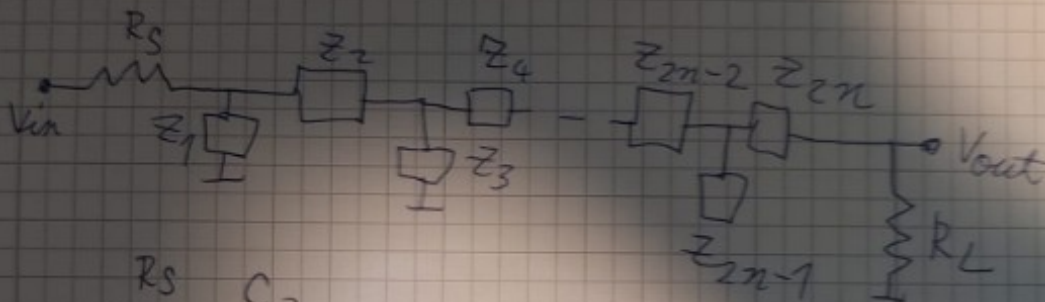

$$C_2 = 626 \mu\text{F}$$


$$L_1 = 225.3 \text{ mH}$$

înlocuim  $L_1 \Rightarrow$

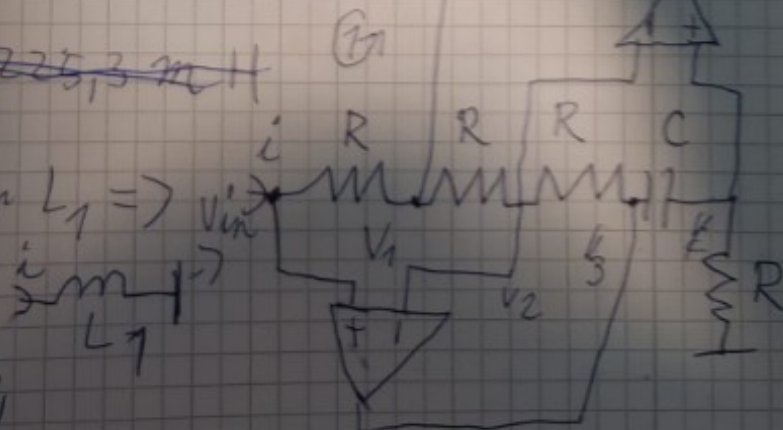




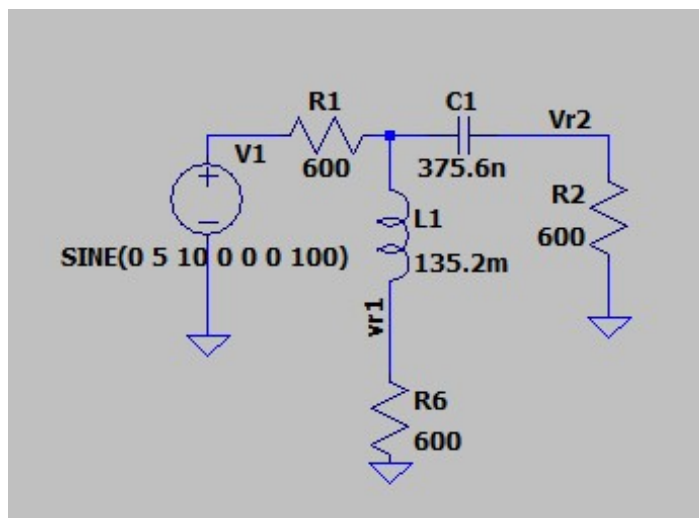
## Explicarea functionalitatii Condensatorului si a Bobinei



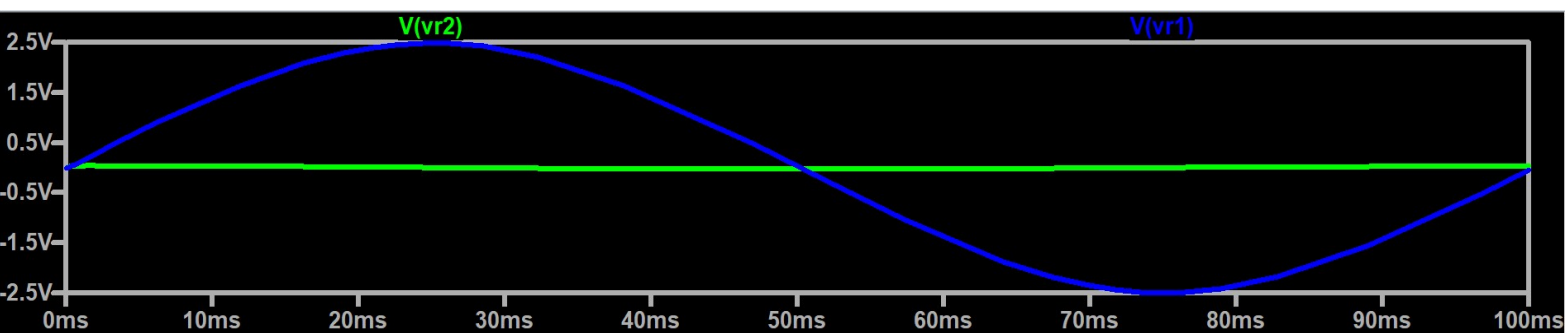Invatat din cursul de la facultate numit CCP





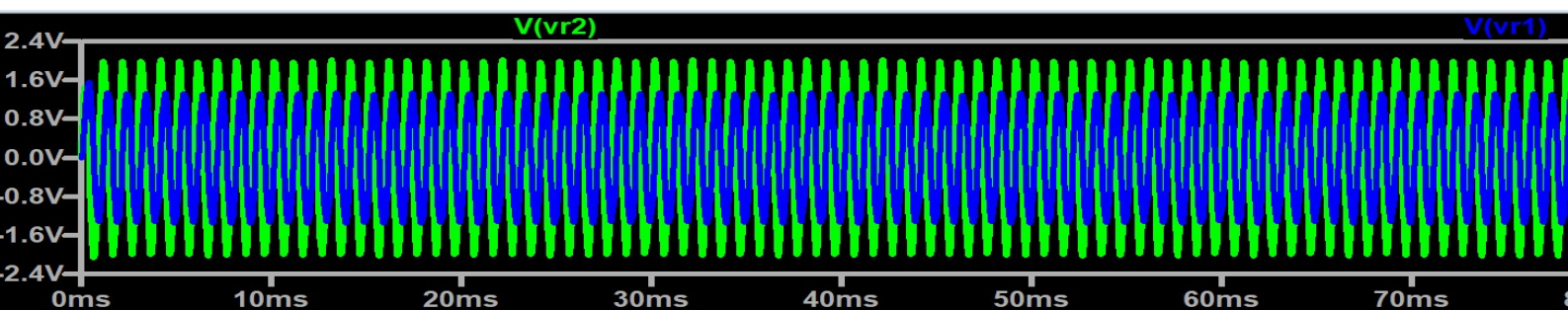Se poate observa ca la 10Hz Tensiune pe R2 nu exista. Dar pe R6 exista




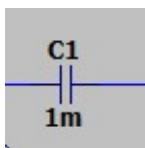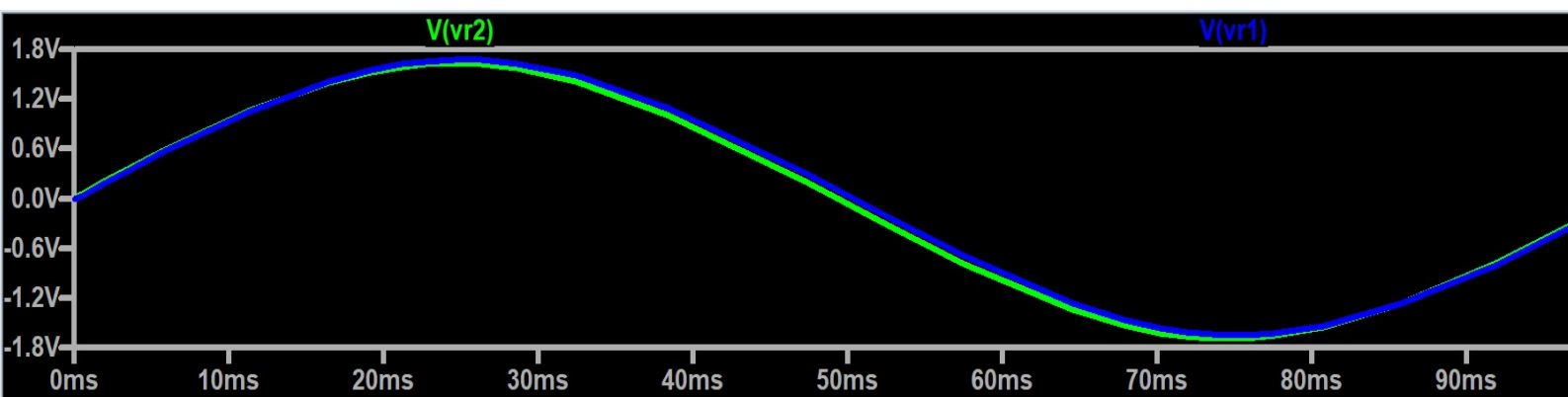Se poate observa ca la 1kHz avem tensiune R2 in ce timp pe R6 scade





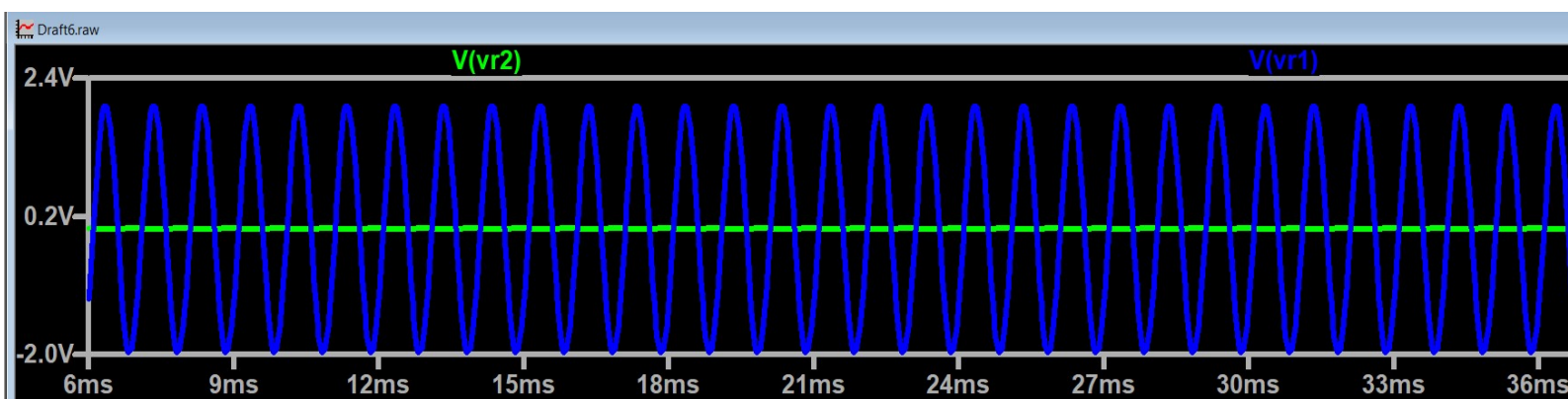Daca ne intoarcem la 10Hz si C1 il crestem putem vedea ca acum poate trece aceasta frecventa. Prin urmare prin cresterea scadea frecventa de taiere si prin scaderea condensatorului aceste ridica frecventa de taiere



Ce am spus este adevarat la frecventa de 1k si  $C=1n$ , nu lasa sa treaca semnalul

Bobina se incarca si stocheaza aceasta energie in campul magnetic.


Câmpurile magnetice generate de inductoare pot interfera cu alte componente din circuit.

Reactanța inductivă depinde de frecvență și poate distorsiona răspunsul filtrului trece-bandă, care ar trebui să aibă o lățime de bandă cât mai constantă și să atenueze semnalele din afara acestei benzi.


Pentru a schimba aceasta bobina folosim un GIC (General Impedance Converter)

## Circuite fundamentale cu GIC

➤ Exemplul 1: Inductanță la masă:

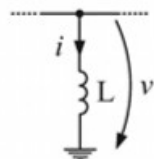

$$Z_{in} = sR^2C = sL_{ech}$$

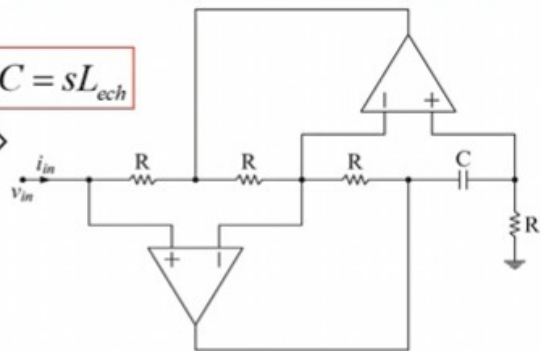



~~Exemplu 2: Rezistență negativă~~

Luat din curs 9-10 Filtre Analogice de la materia SCIA
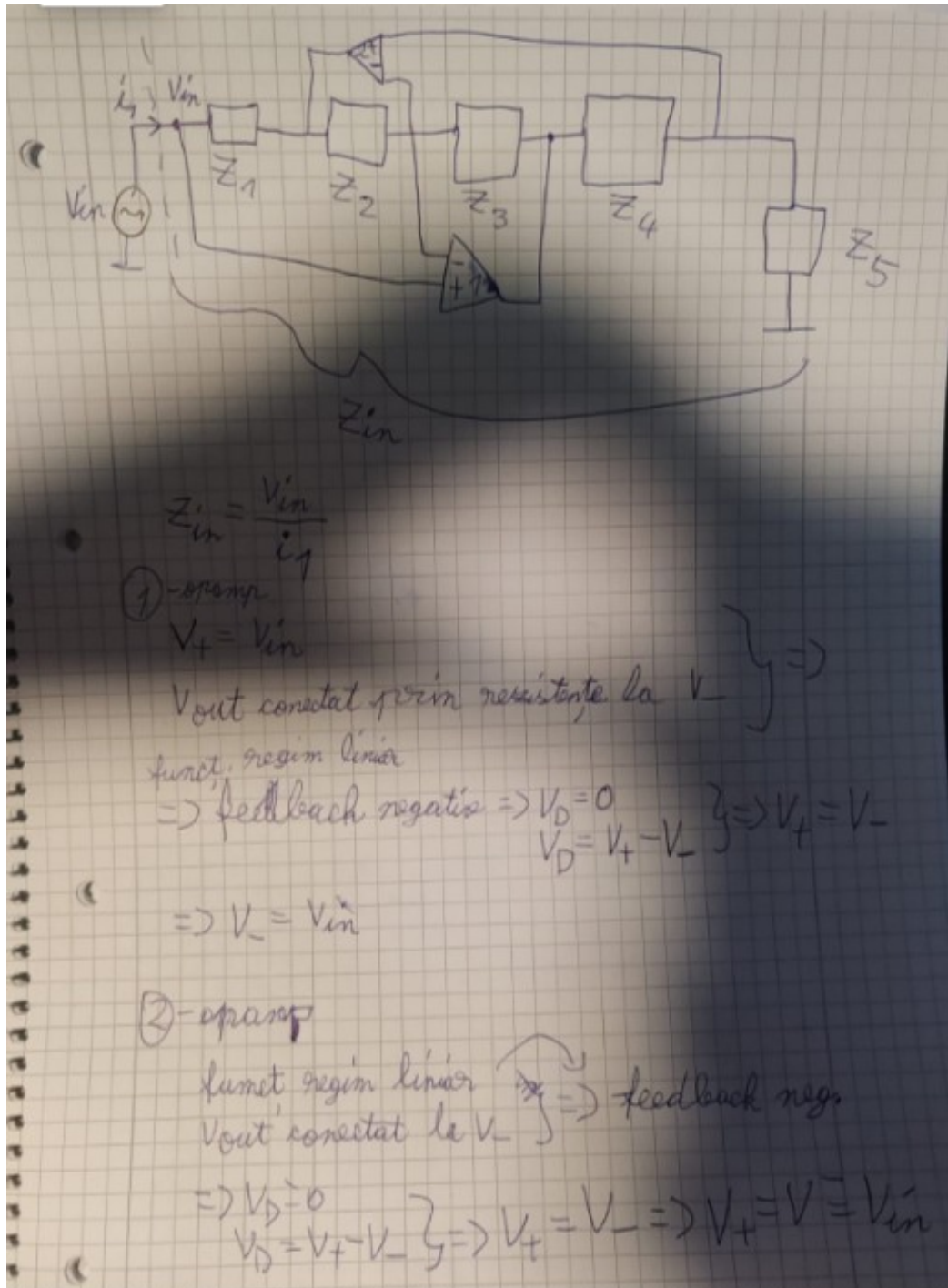
# Explicarea Convertorului

Invatat cum se calculeaza de pe Youtube: Engineering Prof. General Impedance Converter Circuit Equation and Analysis



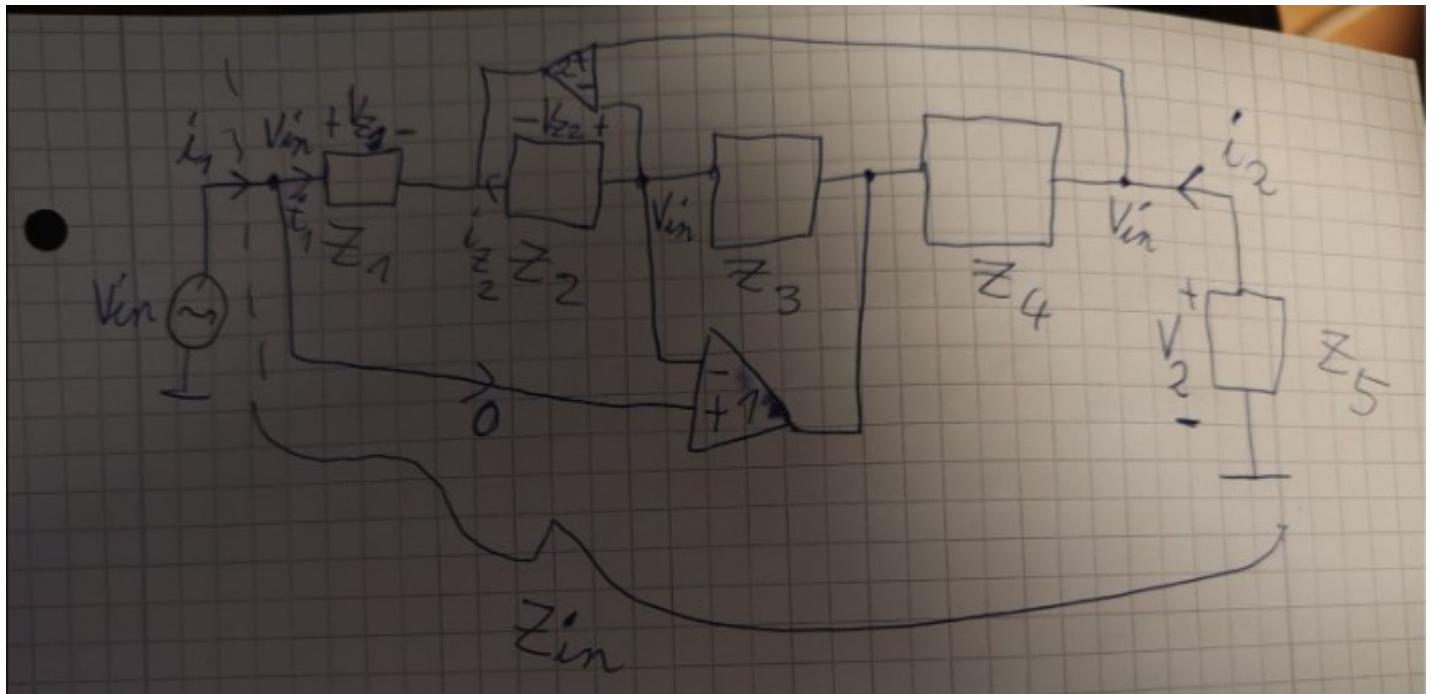

$$V_2 = V_{in}$$


$i_1$  trece numai prin  $Z_1$ , deoarece  
opamp ① are impedanță infinită sau mai  
bine spus foarte mare la  $V^+$  și  $V^-$

pentru  $V_{Z_1}$  și  $V_{Z_2}$

- ambii au un nod comun
- ambii au  $V_{in}$  la capete
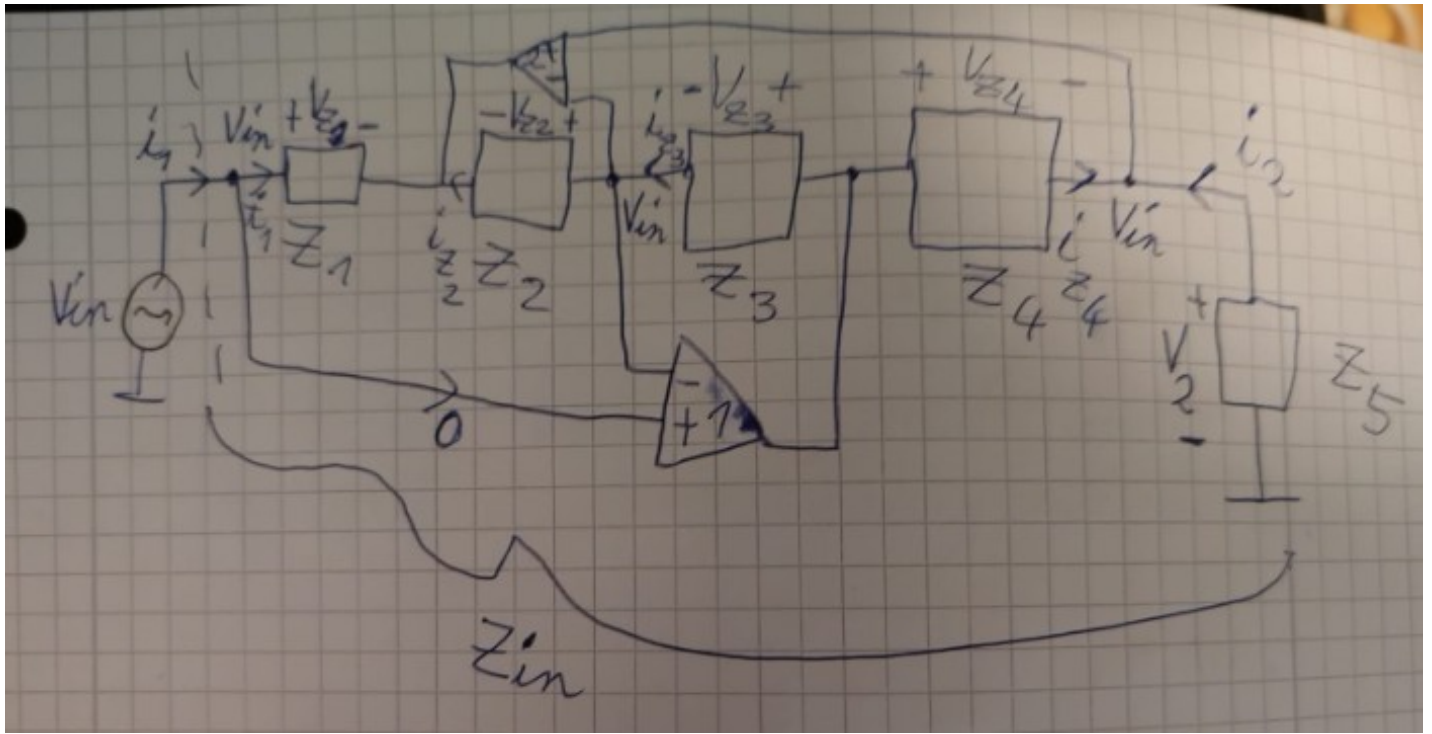
$$\Rightarrow V_{Z_1} = V_{Z_2} \Rightarrow i_{Z_2} \cdot Z_2 = i_1 \cdot Z_1$$





$i_{Z_2} = i_{Z_3}$  - ~~trece numai~~  $V$  - impedanță infinită  
deci nu trece  $i_{Z_2}$

pentru  $V_{Z_3}$  și  $V_{Z_4}$

- ambele au un nod comun
- ambele au  $V_{in}$  la capete

$$\Rightarrow \cancel{V_{Z_1} = V_{Z_2}} \Rightarrow \cancel{V_{Z_3} = V_{Z_4}} \Rightarrow V_{Z_3} = V_{Z_4} \Rightarrow i_{Z_2} \cdot Z_3 = i_{Z_4} \cdot Z_4$$

$i_{z_4} = -i_2$  -  $V^+$  impedanță infinită deci  
nu trece  $i_{z_4}$

$$\Rightarrow i_{z_2} \cdot z_3 = -i_2 \cdot z_4 \Rightarrow i_{z_2} = -\frac{z_4}{z_3} \cdot i_2$$

din ce am realizat înainte

$$\begin{cases} i_1 z_1 = i_2 z_2 \\ i_2 z_2 = -\frac{z_4}{z_3} i_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow i_1 z_1 = \left(-\frac{z_4}{z_3} i_2\right) z_2 \Rightarrow i_1 = \frac{-z_2 z_4}{z_1 z_3} i_2 \Rightarrow$$

fi mai luăm din schema  $V_2 = -i_2 z_5$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{-z_2 z_4}{z_1 z_3} \cdot \left(-\frac{V_2}{z_5}\right)$$

fi mai luăm din schema  $V_2 = V_{in}$  (deoarece  
'puta nod e  $V_{in}$  fi jos  $gnd$ )

$$\Rightarrow i_1 = \frac{z_2 z_4}{z_1 z_3 z_5} \cdot V_{in}$$

stim  $z_{in} = \frac{V_{in}}{i_1}$

inlocuim  $i_1$  în a 2 formula

$$\Rightarrow z_{in} = \frac{z_1 z_3 z_5}{z_2 z_4}$$

BRUNNEN



dacă  $z_1, z_3, z_5, z_2$  - rezistori și  $z_4$  - condensator

$$\Rightarrow Z_{in} = \frac{R^2}{sC} = sCR^2(1)$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 \\ 2 \end{array} \right\} L \rightarrow Z_L = sL(2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow R^2 C = L$$

$$R_S = R_L = R = 600 \Omega$$


$$R^2 = 360 \text{ k}\Omega$$



$$L = 135,2 \text{ mH}$$

$$\Rightarrow C = \frac{135,2}{360} =$$




$$= 375,5 \text{ nF}$$

## Raspunsul in frecventa

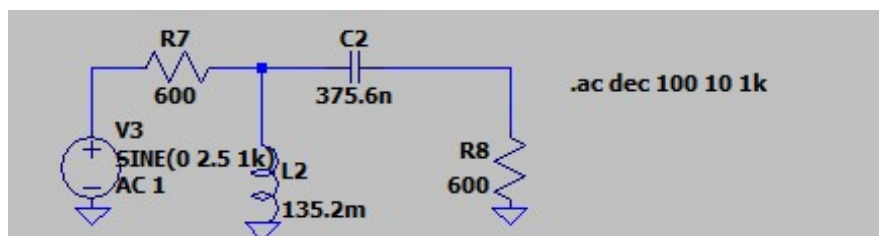

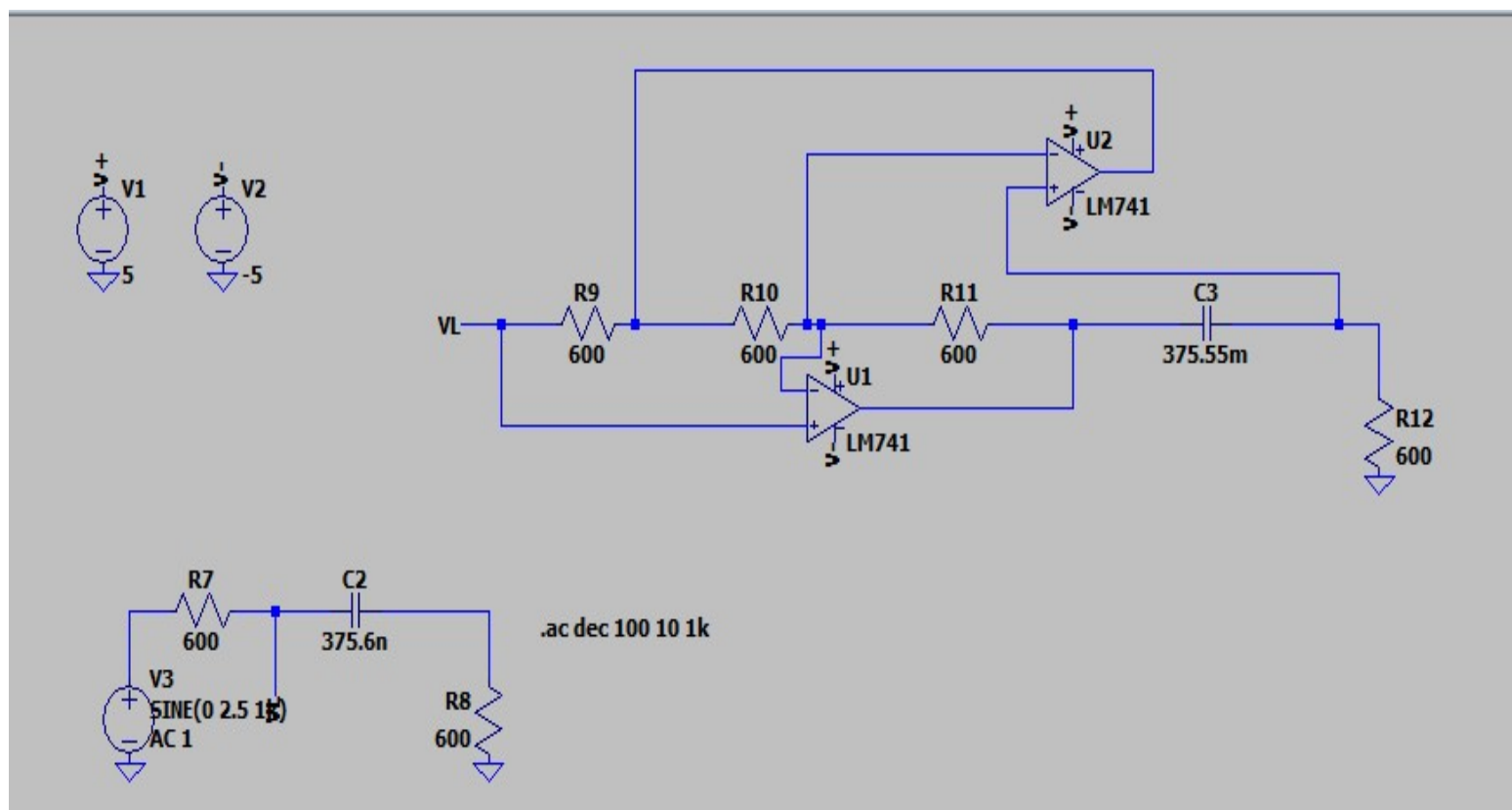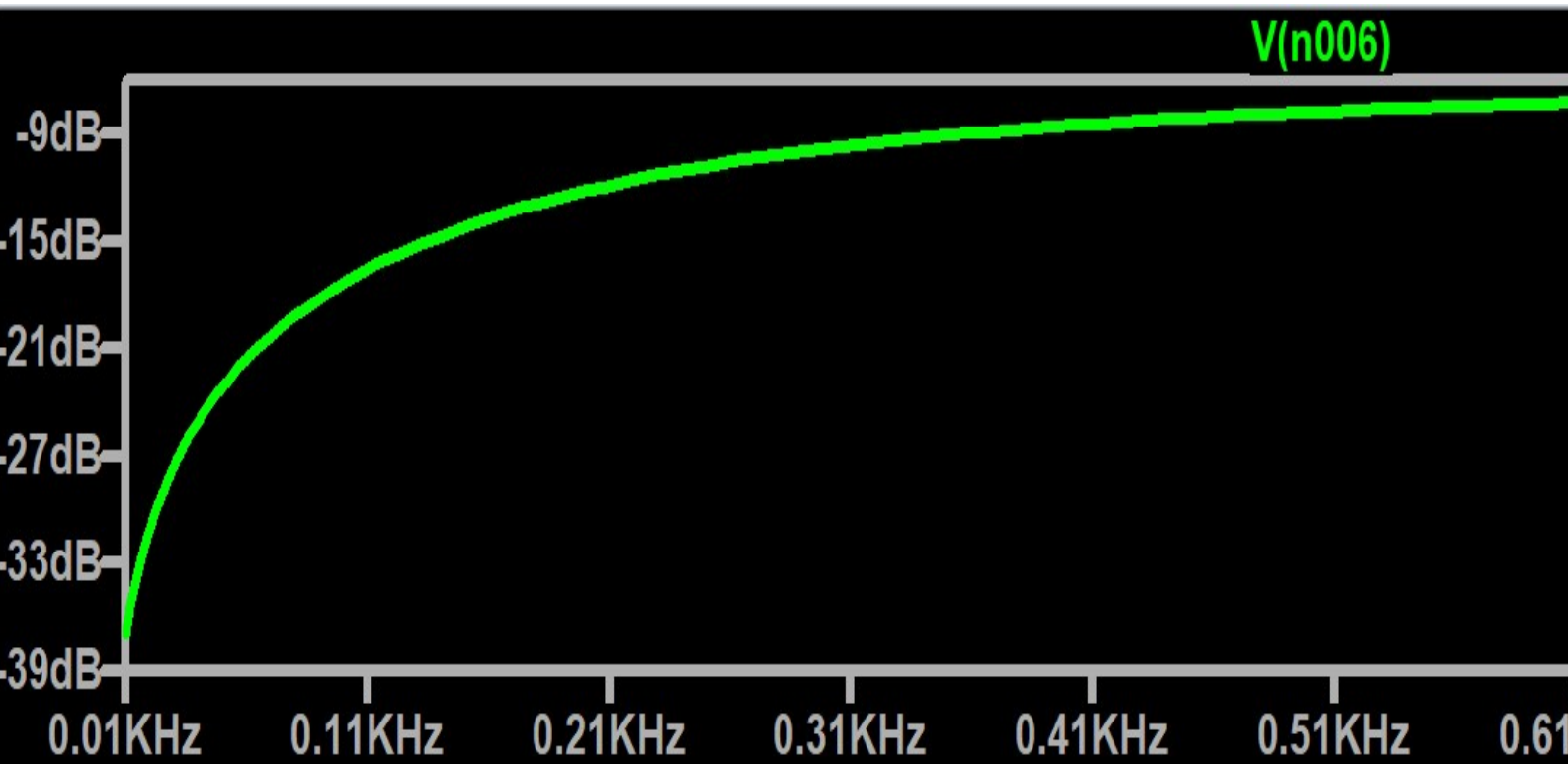


# Chebisev vs Butterworth

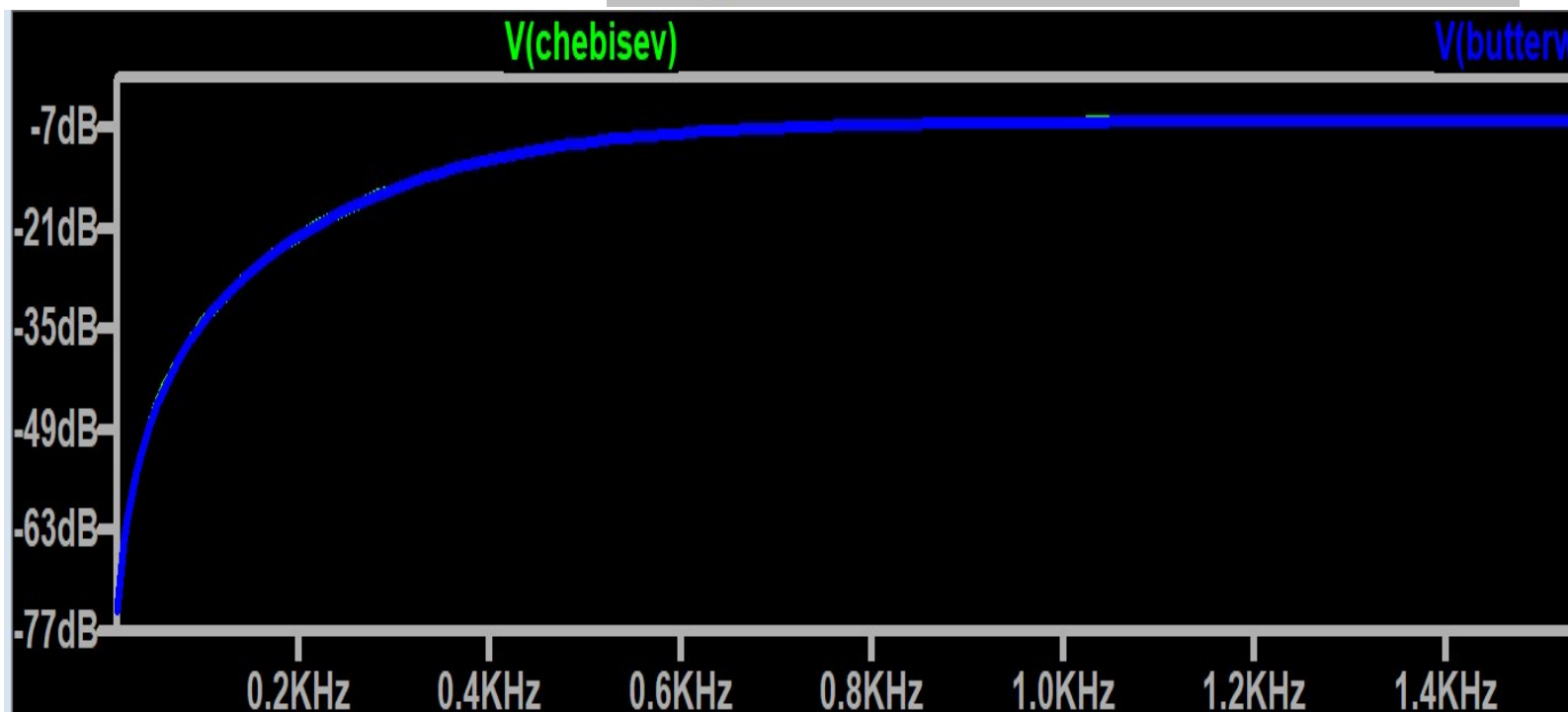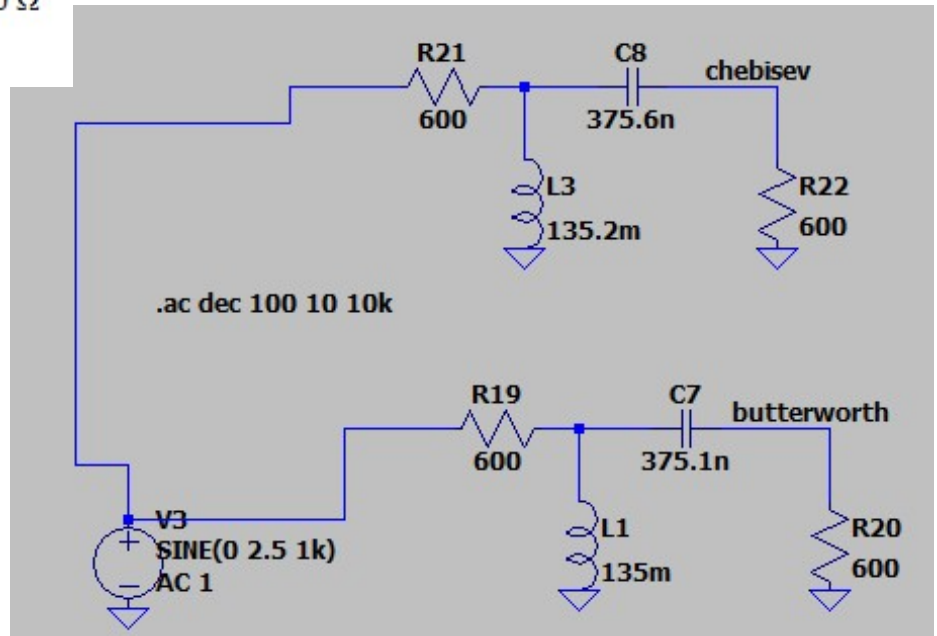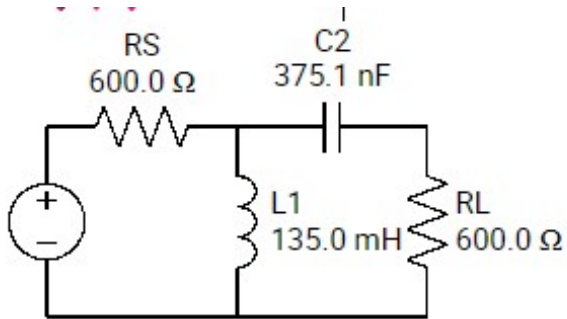

Is cam la fel deoarece este numai ordin 2, la ordine mai mari se observa diferenta mai bine

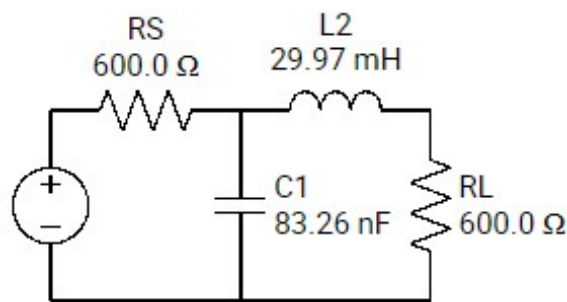
# Crearea Circuitului TJ

Filtru LC in scara, format dintr-un filtru TJ de ordin 2 (4.5kHz)



Acelasi lucru explicat de mai sus dar acesta functioneaza invers din cauza pozitionarii inverse a condensatorului si bobinei

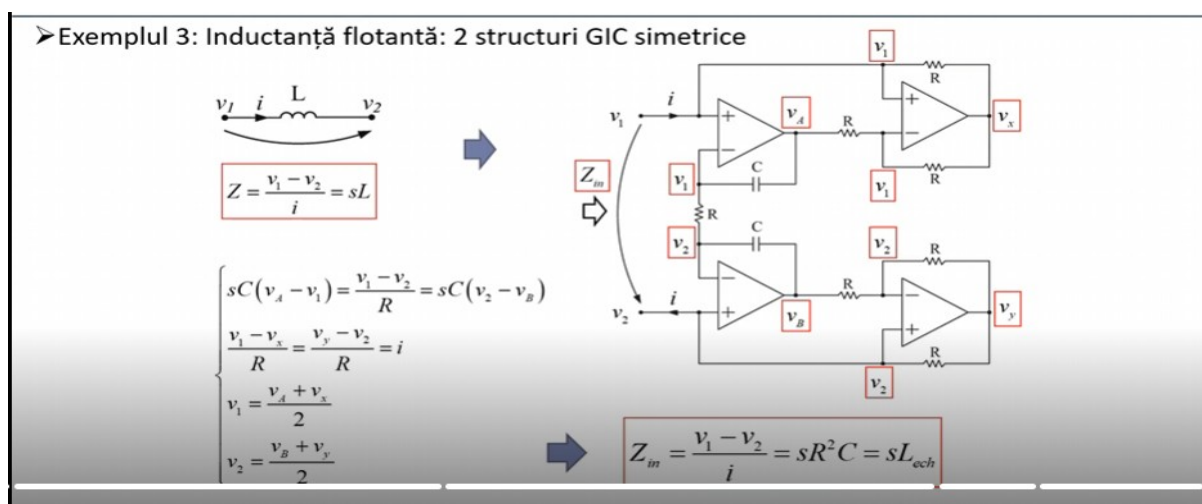
Luat din curs 9-10 Filtre Analogice de la materia SCIA





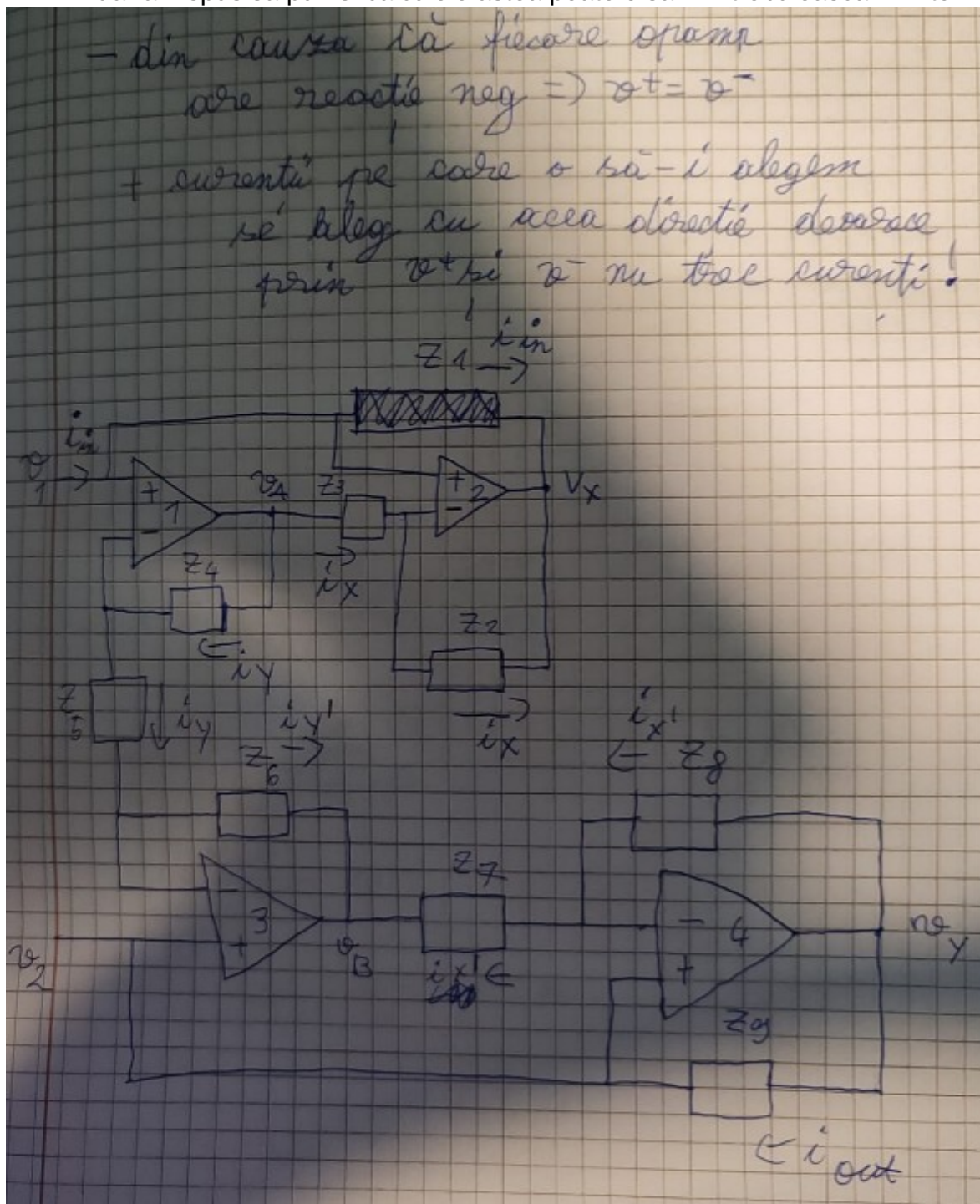
# Explicarea circuitului GIC

Am facut eu ceva calcule, pe net nu am gasit, calculele incep de la poza a 3a dar am spus sa pun si calculele astea poate o sa imi trebuieasca in viitor



$$v_x \Rightarrow$$

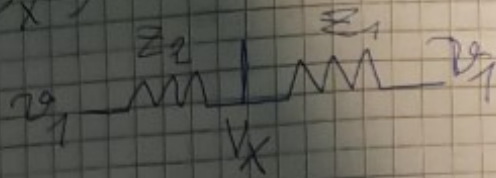

$$v_1 - v_x = Z_1 \cdot I_{in} = Z_2 \cdot I_{in}$$

~~$\Rightarrow Z_1$  is equal to  $Z_2$~~

$$v_1 - v_x = Z_1 \cdot I_{in} = Z_2 \cdot i_x$$

$$i_x = \frac{Z_1}{Z_2} \cdot I_{in} \quad (3)$$

$$v_A - v_1 = i_x \cdot Z_3 = Z_4 \cdot i_2$$

$$\Rightarrow i_2 = \frac{Z_3}{Z_4} \cdot i_x \quad (4)$$

$$3, 4 \Rightarrow i_2 = \frac{Z_3}{Z_4} \cdot \frac{Z_1}{Z_2} \cdot i_{in} \quad (5)$$

$$I_{in} = \frac{v_{in}}{Z_{in}}$$

$$i_2 = -i_2'$$

$$i_2 = \frac{Z_3}{Z_4} \cdot \frac{Z_1}{Z_2} \cdot \frac{v_{in}}{Z_{in}}$$

$$i_2' = \frac{Z_3}{Z_4} \cdot \frac{Z_1}{Z_2} \cdot \frac{v_2}{Z_{in}}$$



$$\frac{z_3, z_1, v_1}{z_4, z_2, z_{in}} = \frac{z'_4}{z'_3} \cdot \frac{z'_2}{z'_1} \cdot \frac{z_{in}}{v_2}$$

$$\frac{z_3 \cdot z'_3 \cdot z_1 \cdot z'_1}{z_4 \cdot z'_4 \cdot z_2 \cdot z'_2} \cdot v_1 \cdot v_2 = z_{in} \cdot 2$$

$$\Rightarrow z_{in} = \frac{v_1 \cdot v_2}{2}$$


---

OR 2

$$z_1 \cdot I_{in} = z_2 \cdot i_x$$

$$i_x = \frac{z_1 \cdot I_{in}}{z_2}$$

(1)

OR 1

$$z_3 \cdot i_x = z_4 \cdot i_y$$

$$i_x = \frac{z_4}{z_3} \cdot i_y$$

(2)

$$\text{of (1)} \quad z_9 \cdot i_{out} = z_8 \cdot i_{x1} \quad (3)$$

$$i_{x1} = \frac{z_9}{z_8} \cdot i_{out}$$

$$\text{of (3)} \quad z_4 \cdot i_{x1} = z_6 \cdot i_{y1} \quad (4)$$

$$i_{x1} = \frac{z_6}{z_4} \cdot i_{y1}$$

$$i_y = i_{y1} \quad (5)$$

$$\text{(1) (2)} \Rightarrow i_y \cdot \frac{z_4}{z_3} = \frac{z_1}{z_2} \cdot I_{in} \quad \text{ABC}$$

$$\text{(3) (4)} \Rightarrow \frac{z_9}{z_8} \cdot i_{out} = \frac{z_6}{z_4} \cdot i_{y1} \quad (5)$$

$$\Rightarrow \frac{z_9}{z_8} \cdot i_{out} = \frac{z_6}{z_4} \cdot \frac{z_3}{z_4} \cdot \frac{z_1}{z_2} \cdot I_{in}$$

$$\frac{I_{in}}{i_{out}} = \frac{z_9 z_4 z_4 z_2}{z_8 z_6 z_3 z_1}$$

~~$$V_1 \text{ sau } V_{in} = i_Y \cdot Z_5$$~~

$$V_2 = -i_Y \cdot Z_5$$

$$Z_{in} = \frac{V_1}{I_{in}}$$

$$Z_{in} = \frac{i_Y \cdot Z_5}{I_{in}}$$

$$\textcircled{ABC} \quad i_Y \cdot \frac{Z_4}{Z_3} = \frac{Z_1}{Z_2} \cdot I_{in}$$

$$Z_{in} = \frac{Z_1 \cdot Z_3 \cdot Z_5}{Z_2 \cdot Z_4}$$




dacă înlocuim  $Z_4$  cu condensator și restul cu rezistențe

$$\Rightarrow Z_{in} = \frac{R \cdot R \cdot R}{R \cdot \frac{1}{sC}} = R^2 \cdot sC$$

~~se poate~~ și pe partea cealaltă tot așa valori o să avem egale și simetrie.



$$\begin{array}{l}
 SL = R^2 \cdot SC \\
 L = 29,94 \text{ m} \\
 R^2 = 360 \text{ K}
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} SL = R^2 \cdot SC \\ L = 29,94 \text{ m} \\ R^2 = 360 \text{ K} \end{array}} \right\} C = \frac{29,94}{360} = 83,5 \text{ m F}$$

# Chebisev vs Butterworth

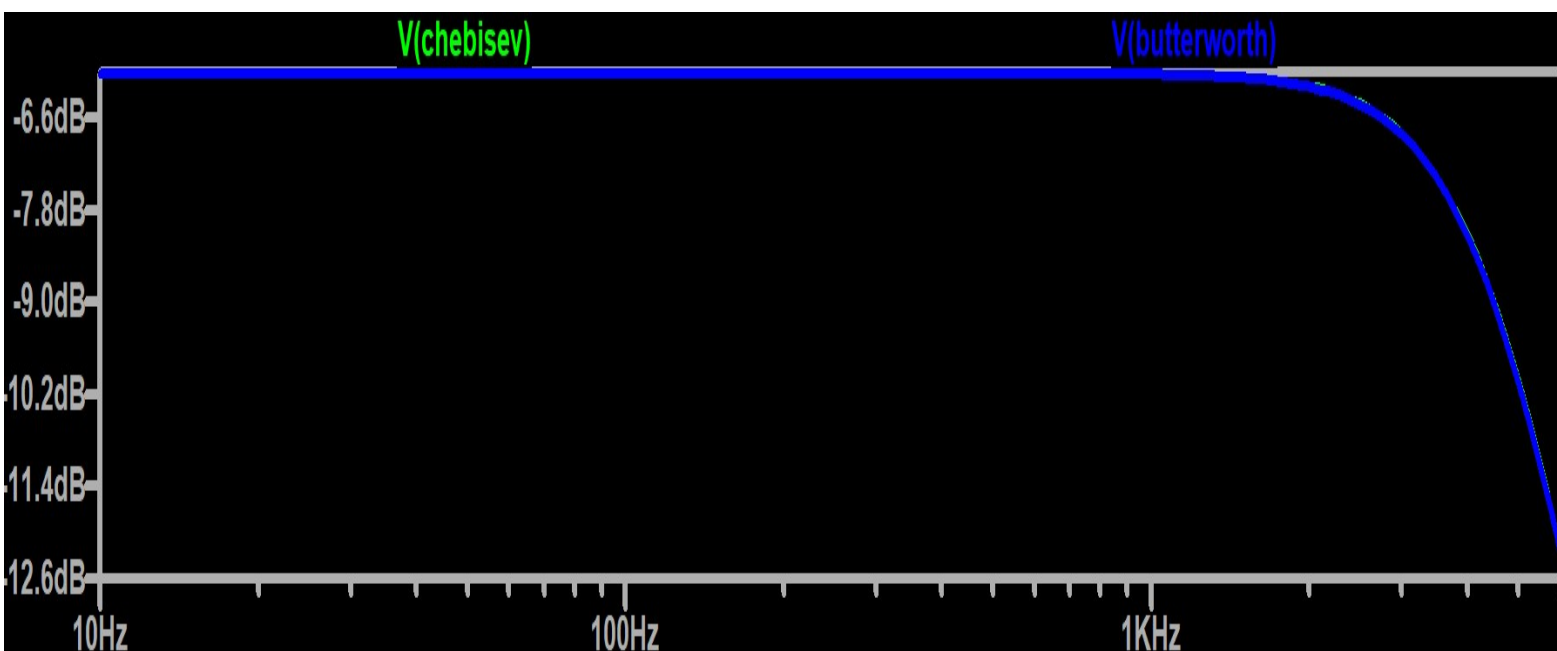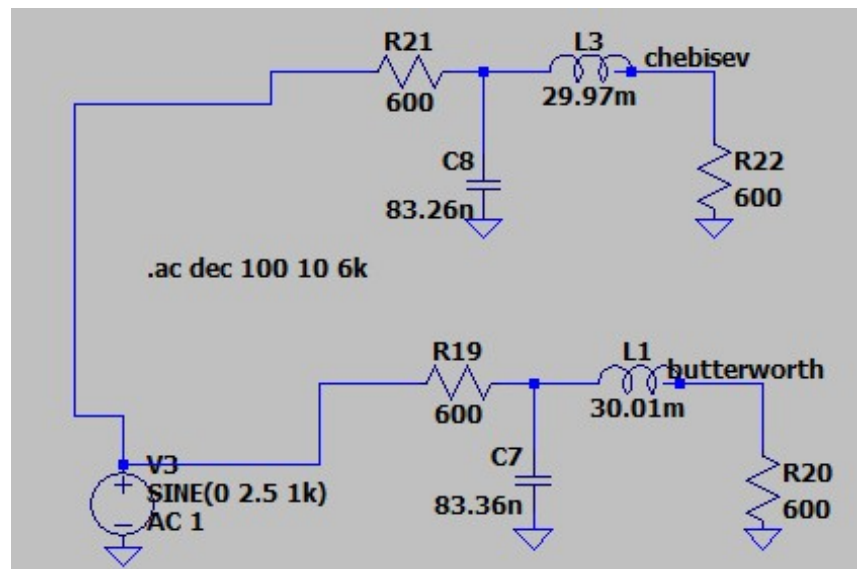
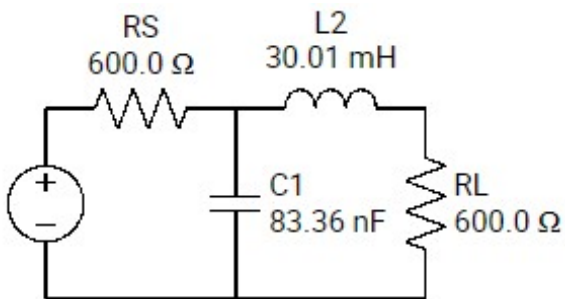


Acelasi lucru ce l-am discutat si la TS

# Raspunsul in frecventa

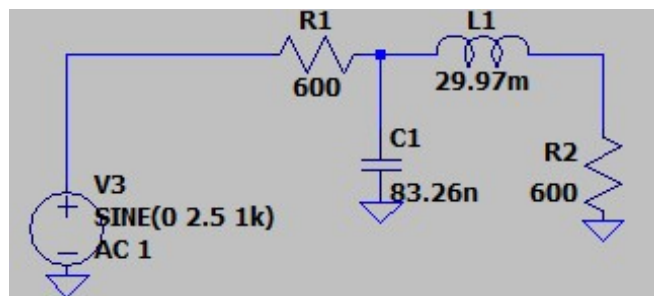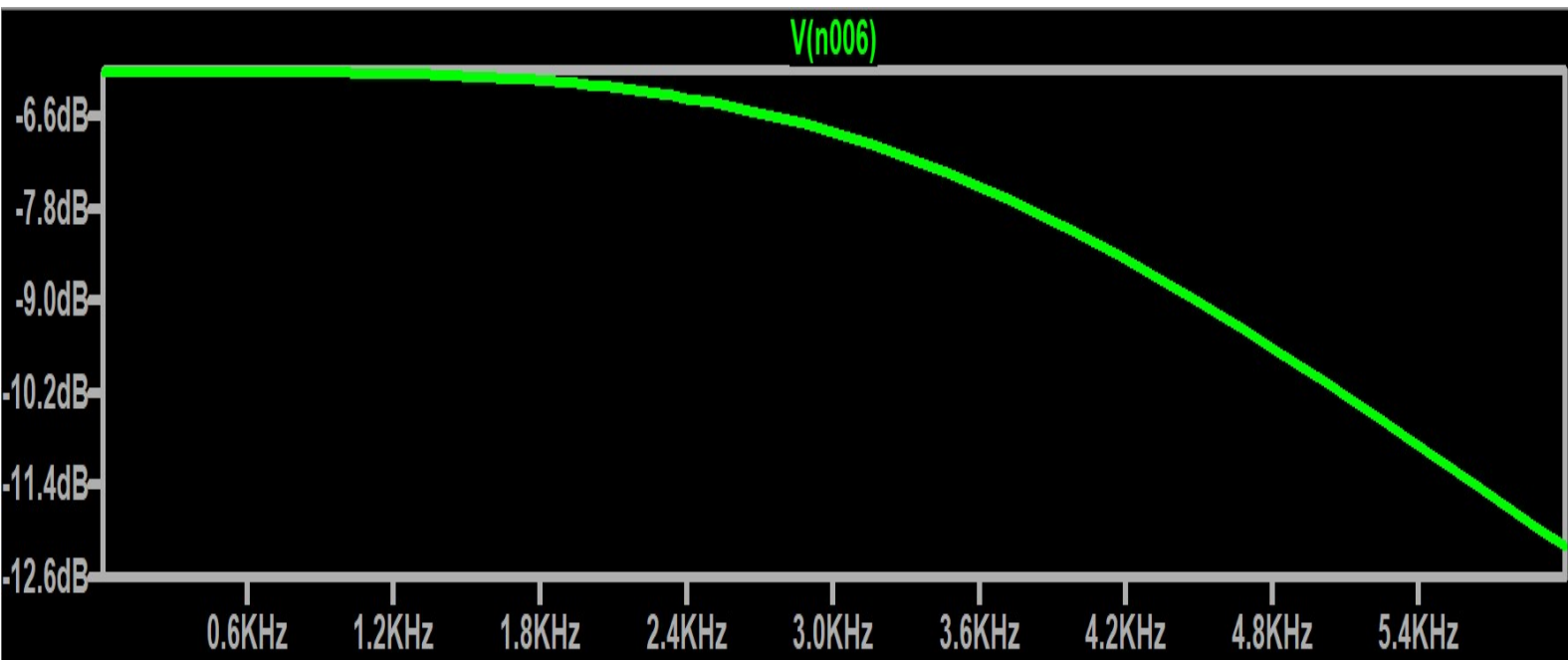



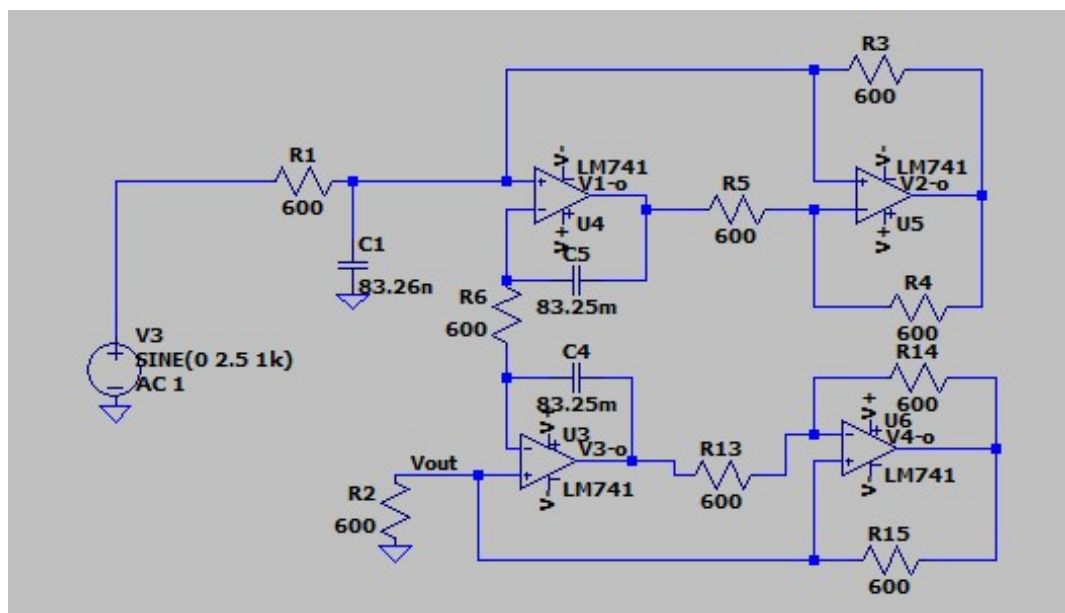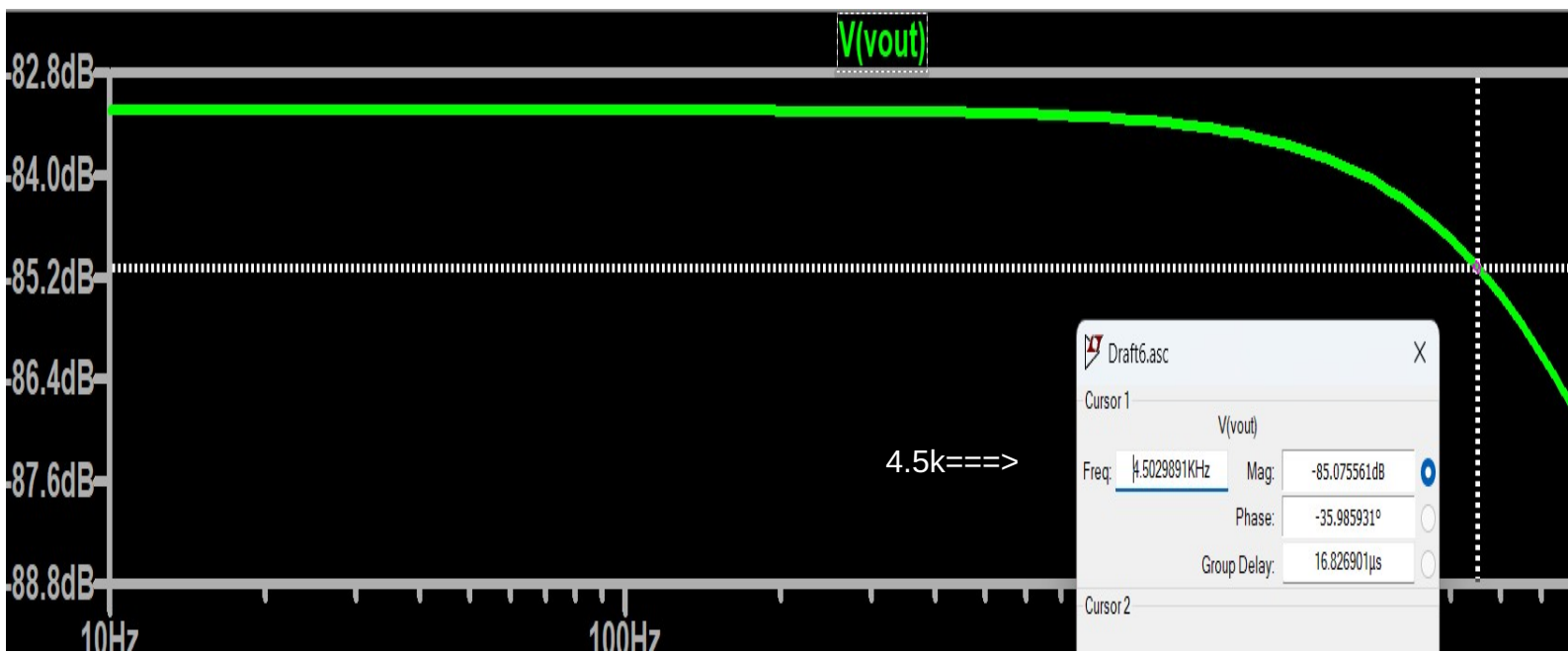






--- Operating Point ---

V(n009): -3.47069e-05 voltage  
V(vin): 0 voltage  
V(n010): -7.82155e-21 voltage  
V(n014): 0.000965296 voltage  
V(v-): -5 voltage  
V(v+): 5 voltage  
V(n016): 0.00208753 voltage  
V(n015): -3.47207e-05 voltage  
V(n013): -3.4693e-05 voltage  
V(n001): -1.83588 voltage  
V(n005): 0 voltage  
V(vout): -1.83588 voltage  
V(n011): -1.86494 voltage  
V(v3-o): 3.74401 voltage  
V(n007): -1.86494 voltage  
V(v1-o): 3.74401 voltage  
V(n008): 0.0338723 voltage  
V(v2-o): -3.67391 voltage  
V(n012): 0.0338723 voltage  
V(v4-o): -3.67391 voltage  
V(n003): 0 voltage  
V(n002): 0 voltage  
V(n004): 0 voltage  
V(n006): 0 voltage  
V(n019): 0 voltage  
V(n017): 0 voltage

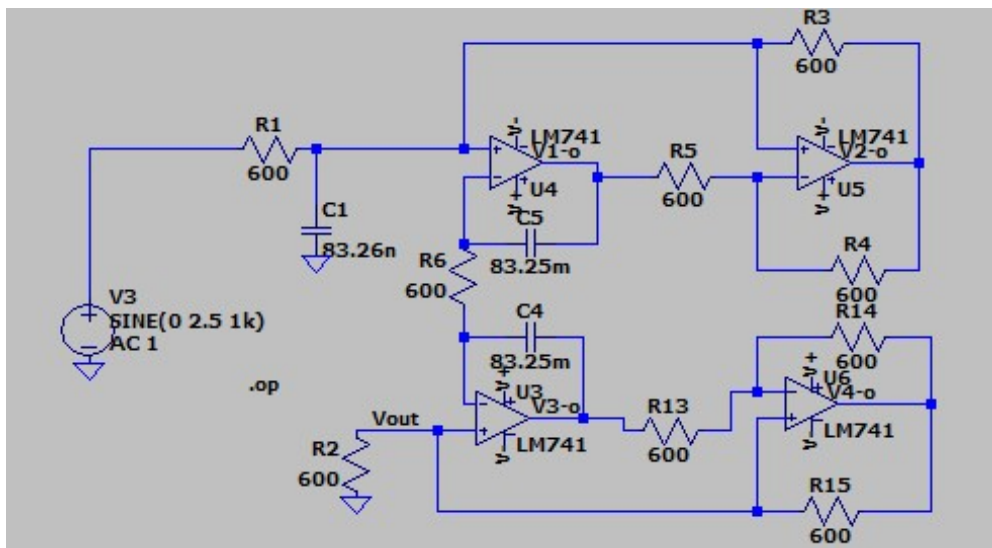Nu sunt liniare, am incercat sa vad daca functioneaza ca o inductanta si functioneaza



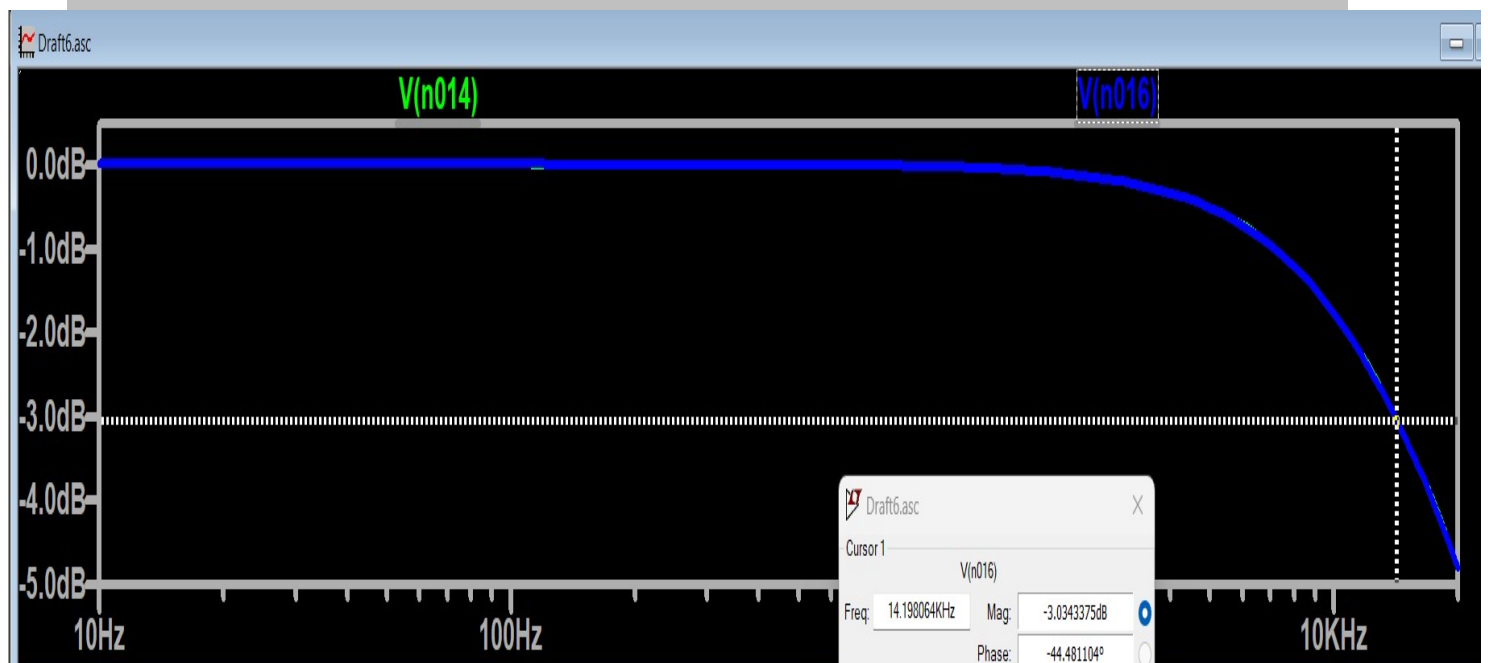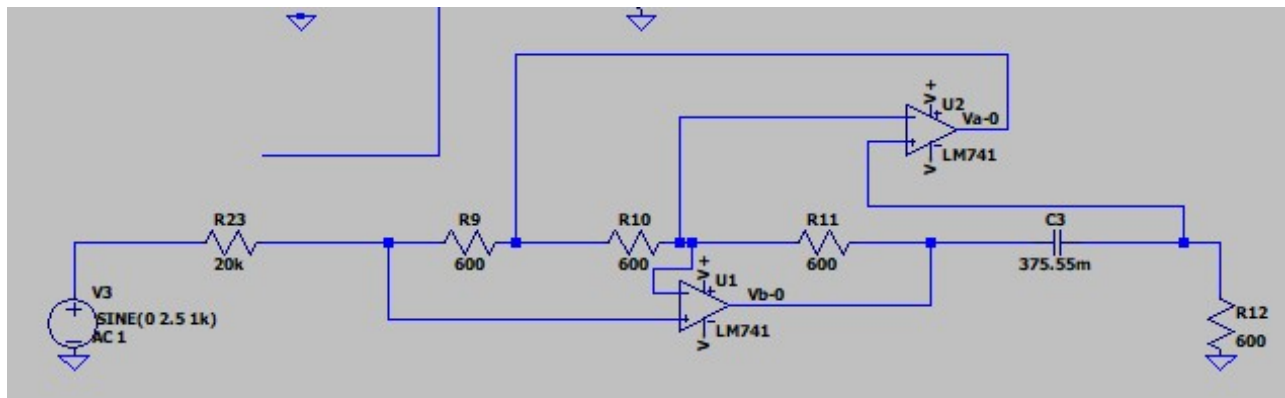Am ceva probleme si la primul circ deoarece incepe de la -6db nu de la zero



la B3db am 14.19K




$$f_0 = \frac{R}{2\pi L}$$

$$L = \frac{R}{2\pi \cdot f_0} = \frac{20}{2 \cdot \pi \cdot 14,5 \cdot 10^3} = \frac{20}{91906} = 218 \mu s$$


$$f_0 = 14,5 \text{ K}$$

$$89,11 \quad 224 \text{ m}$$

# Circuitul Final

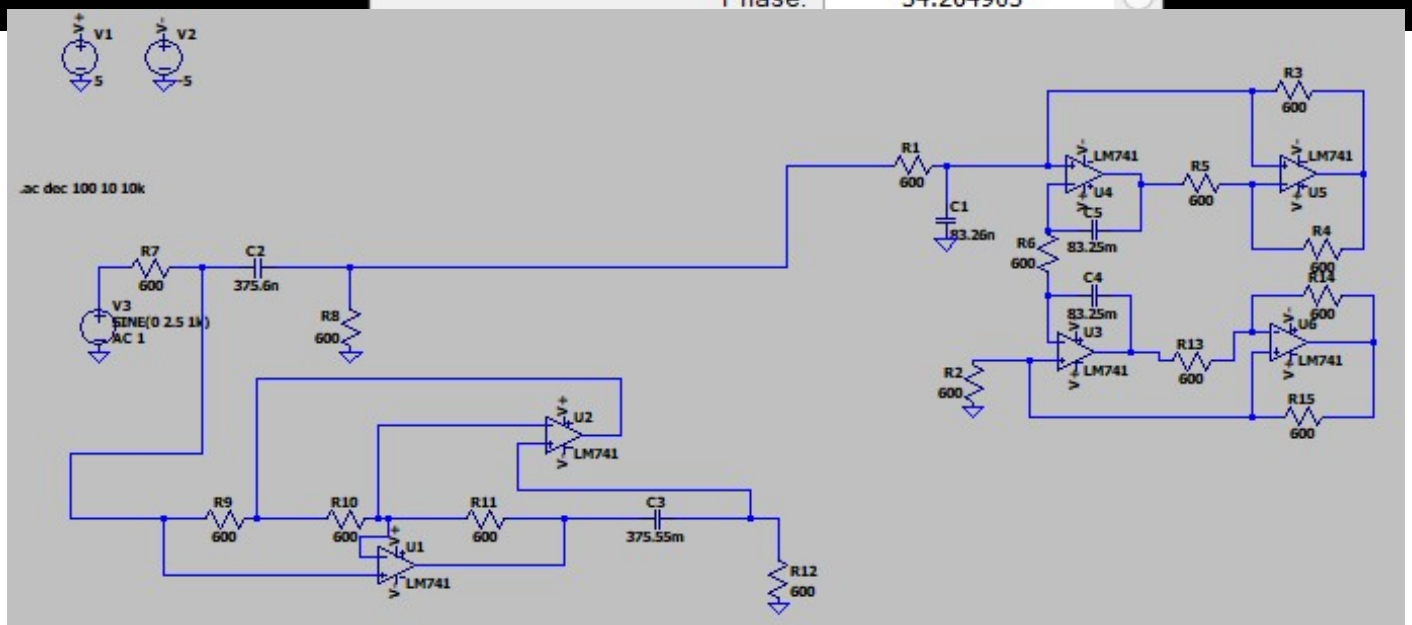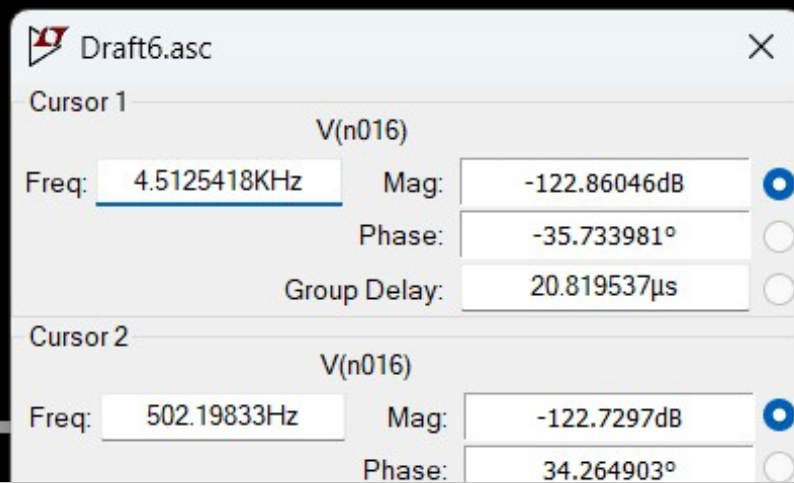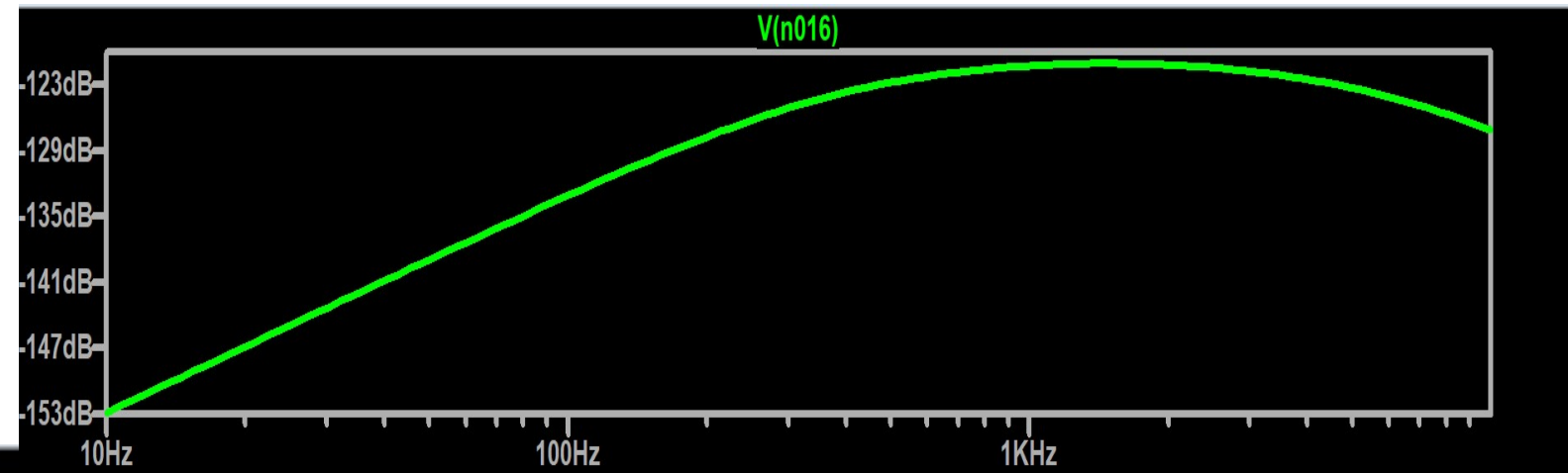

## Testare cu fisier .war

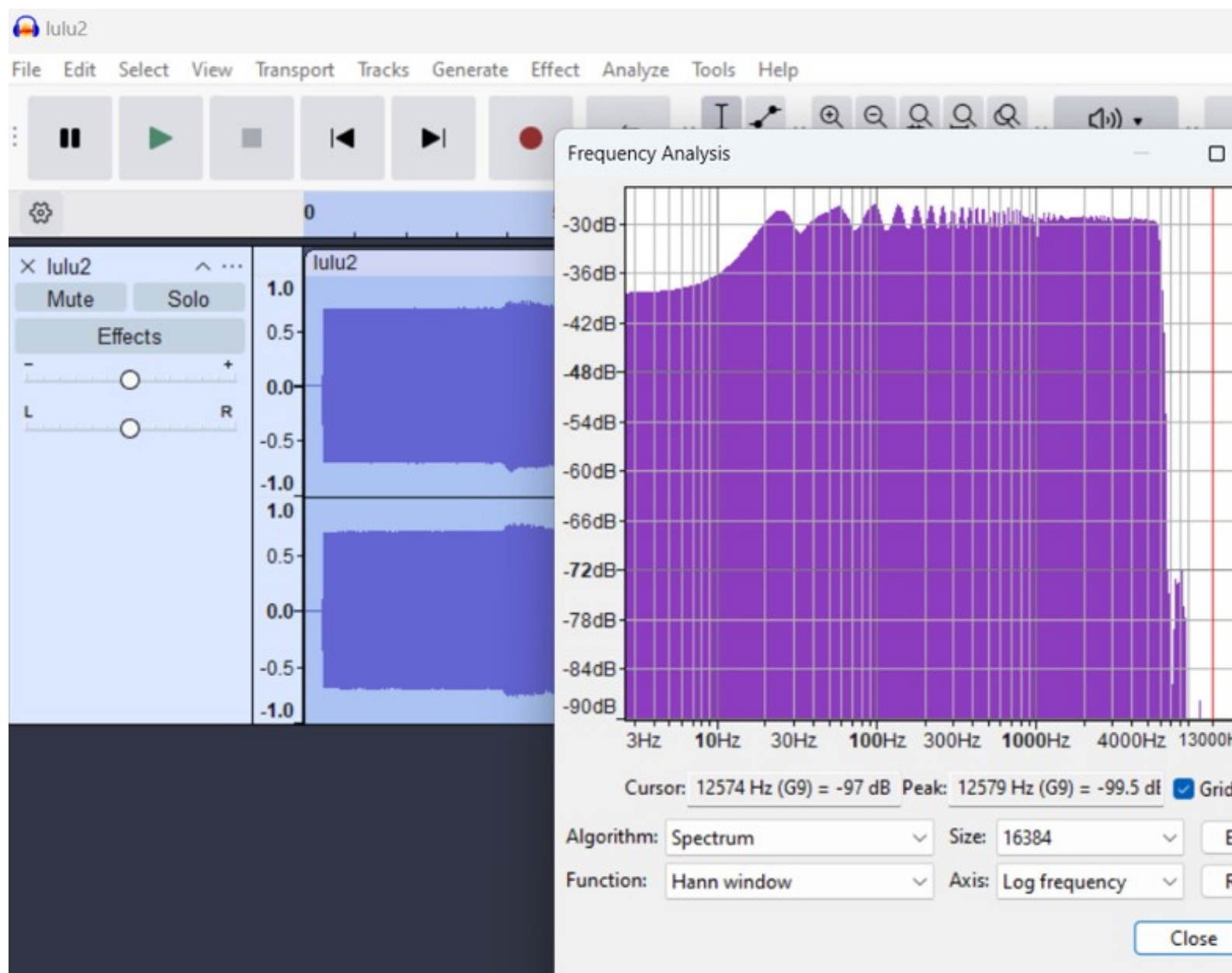

In aplicatia Audacity putem vedea spectrul fisierului care este intre 25Hz-10kHz  
Fisierul e un video de pe youtube pe care l-am downloadat "Sound test 10hz-10khz"



Nu merge



# Fisier Muzica

